

فهرست مطالب

۷ مقدمه
۹ کل فصل اول: مروری بر روش‌های تحلیل مدارهای الکتریکی DC
۹ مقدمه
۱۰ ۱- تعاریف و مفاهیم کمیت‌های الکتریکی
۱۱ ۲- جهت‌های قراردادی
۱۲ ۳- عناصر در مدارهای الکتریکی
۱۳ ۴- منابع تغذیه الکتریکی
۱۵ ۵- قوانین کلی حاکم بر مدارهای الکتریکی
۱۸ ۶- اتصال سری و موازی مقاومت‌ها
۲۰ ۷- اتصال سری و موازی منابع مستقل
۲۱ ۸- قضایای تقسیم ولتاژ و جریان
۲۳ ۹- روش‌های تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی
۴۵ ۱۰- قضیه‌ی انتقال توان ماکزیمم
۴۸ مسائل فصل اول
۵۵ کل فصل دوم: مشخصه‌های جریان متناوب و رفتار حاکم بر عناصر مدار در حالت سینوسی
۵۵ مقدمه
۵۵ ۱- تعاریف و کمیت‌ها در مدارهای جریان متناوب
۶۰ ۲- نمایش پارامترهای موج سینوسی
۶۳ ۳- مفهوم امپدانس
۶۳ ۴- انواع توان در مدارهای جریان متناوب
۶۸ ۵- تحلیل مدارهای RC
۷۱ ۶- تحلیل مدارهای RL
۷۴ ۷- تحلیل مدارهای LC
۷۶ ۸- تحلیل مدارهای RLC
۸۰ مسائل فصل دوم
۸۵ کل فصل سوم: تحلیل مدار و نحوی محاسبه توان در حالت دائمی سینوسی
۸۵ مقدمه
۸۶ ۱- آشنایی با اعداد مختلط و اعمال جبری روی آن‌ها
۹۰ ۲- نمایش توان سینوسی در حوزه‌ی فرکانس (نمایش فازوری)
۹۷ ۳- روش‌های تحلیل مدارهای الکتریکی در حالت دائمی سینوسی

۱۱۸	۴-۳ قضیه‌ی انتقال توان ماکریم
۱۲۰	۵-۳ محسنه‌ی توان در حالت دائمی سینوسی
۱۲۷	مسائل فصل سوم
۱۳۵	ک ۴-۴ فصل چهارم: مدارهای تزویج و ترانسفورماتورها
۱۳۵	مقدمه
۱۳۵	۱-۴ روابط اساسی حاکم بر میدان‌های مغناطیسی
۱۳۹	۲-۴ سیم‌پیچ‌های تزویج شده مغناطیسی
۱۴۲	۳-۴ ضریب تزویج
۱۴۴	۴-۴ اتصال سری و موازی سیم‌پیچ‌های تزویج شده
۱۴۹	۵-۴ تحلیل مدارهای دارای سیم‌پیچ‌های تزویج شده
۱۵۴	۶-۴ مدار معادل T و π سلف‌های تزویج
۱۵۹	۷-۴ ترانسفورماتور ایده‌آل
۱۶۰	۸-۴ تطبیق امپدانس با استفاده از ترانسفورماتور ایده‌آل
۱۶۸	مسائل فصل چهارم
۱۷۵	ک ۴-۵ فصل پنجم: مدارهای تشديد و عملکرد فیلترها
۱۷۵	مقدمه
۱۷۵	۱-۵ پدیده تشديد (روزاننس)
۱۷۶	۲-۵ انواع مدارهای تشديد
۱۸۱	۳-۵ تابع انتقال شبکه (پاسخ فرکانسی)
۱۸۳	۴-۵ ضریب کیفیت
۱۸۵	۵-۵ پهنه‌ی باند و فرکانس قطع
۱۹۰	۶-۵ انواع فیلترها
۱۹۴	مسائل فصل پنجم
۱۹۷	ک ۴-۶ فصل ششم: مدارهای سه فاز
۱۹۷	مقدمه
۱۹۷	۱-۶ ولتاژ سه فاز متعادل
۱۹۹	۲-۶ اتصالات منابع ولتاژ سه فاز
۲۰۰	۳-۶ جریان و ولتاژهای خطی و فازی
۲۰۱	۴-۶ اتصالات بارها در شبکه سه فاز
۲۰۵	۵-۶ توالی (ترتیب) فازها
۲۰۹	۶-۶ تحلیل مدارهای سه فاز
۲۲۸	۷-۶ ارزیابی توان در مدارهای سه فاز
۲۳۳	۸-۶ روش‌های اندازه‌گیری توان در مدارهای سه فاز
۲۳۷	مسائل فصل ششم
۲۴۵	ک ۴-۷ ضمیمه.
۲۵۳	ک ۴-۸ منابع